Examen # 27

01-) ¿Cuál fue la ley que reglamentaba el Funcionamiento y Manejo de Maquinas Cinematográficas y la Práctica de la Profesión de Electricista y creaba una Junta Examinadora de Operadores de Maquinas Cinematográficas y Peritos Electricistas en Puerto Rico?


02-) ¿Cuantas enmiendas a sufrido la ley 131 aprobada el 28 de junio de 1969?

03-) Bajo que ley se aumentan las penas a toda persona que realice trabajos de electricidad sin estar debidamente autorizadas por ley.


04-) ¿Cuál es la enmienda que crea la clase de Ayudante de Perito Electricista de Puerto Rico?

05-) ¿Cuantas partes estará constituido el examen de Ayudante de Perito Electricista de Puerto Rico?

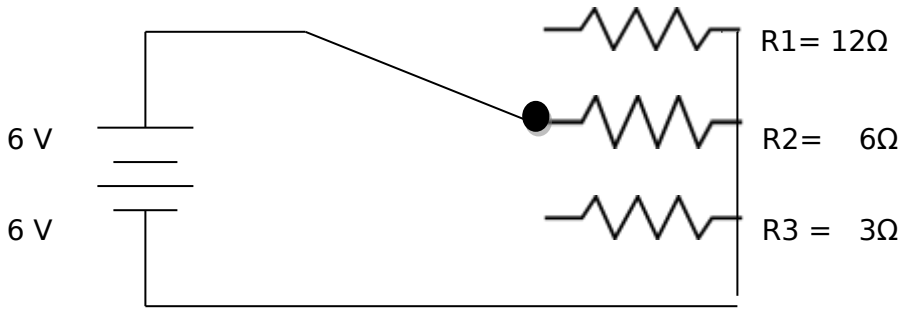
06-) Calcule la corriente que se indica en el circuito que se ilustra a continuación.



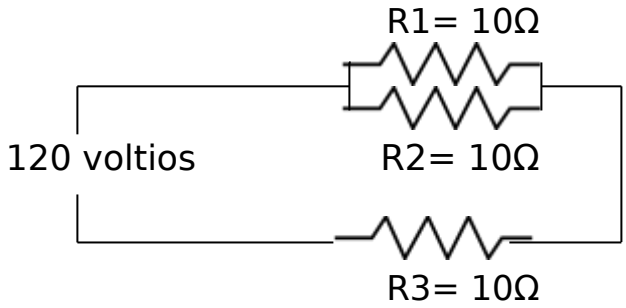
07-) ¿Cuál es la corriente total en el circuito que se muestra a continuación?



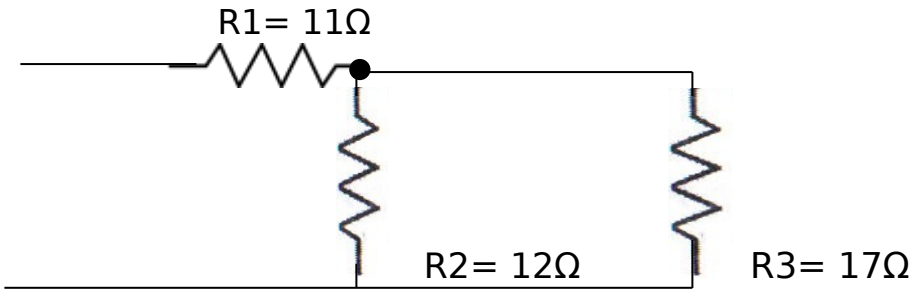08-) En el siguiente ejercicio calcule la Resistencia total:



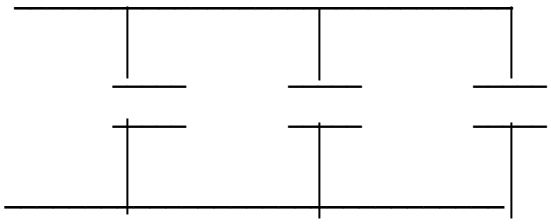
09-) Calcule la capacitancia total del circuito que se ilustra a continuación.



C1= 50mF C2= 75mF C3= 25mF

10-) Según la ley de ohms en un circuito eléctrico el voltaje será igual a:

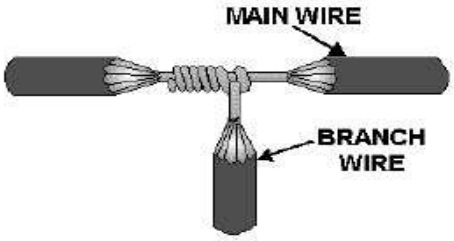
11-) La siguiente ilustración pertenece a un empalme:



12-) El siguiente símbolo representa a:



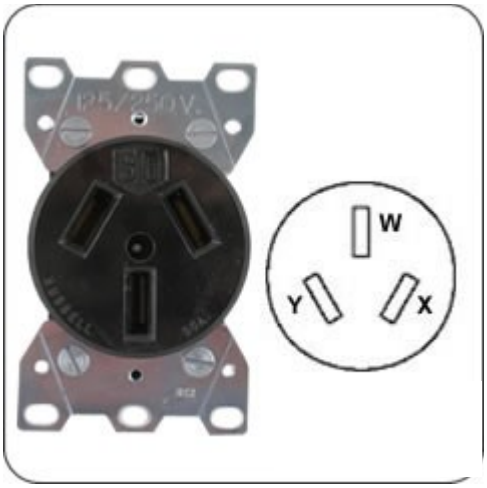13-) El siguiente receptáculo pertenece al NEMA:



14-) La siguiente ilustración pertenece a:




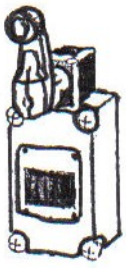15-) La siguiente ilustración es:

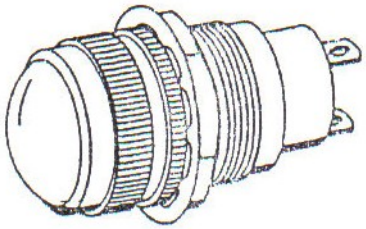


Figura 1A

16-) La siguiente figura representa un:




17-) En la siguiente ilustración se nos muestra una luz piloto (Pilot Light).
El tipo de lente utilizado es de tipo:





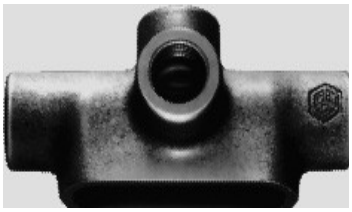
18-) La siguiente ilustración pertenece a:



19-) La siguiente ilustración pertenece a:




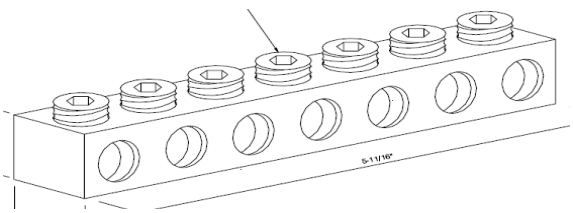20-) La siguiente ilustración pertenece a:






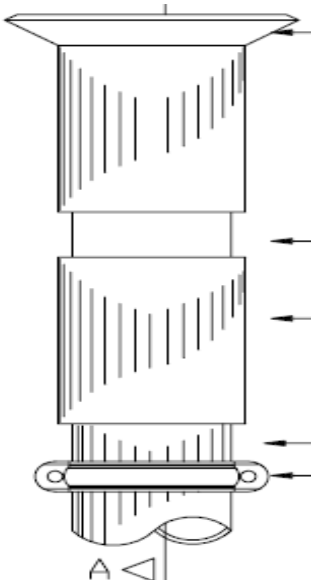21-) La siguiente ilustración pertenece a:



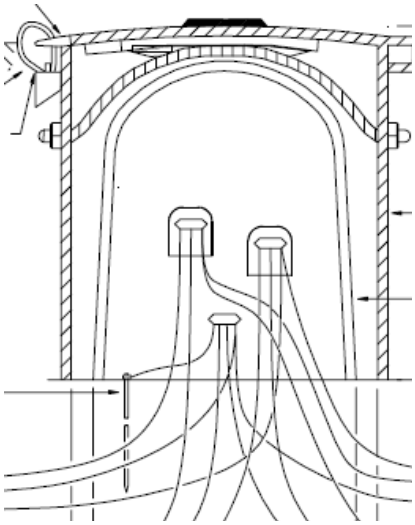22-) La siguiente ilustración pertenece a:



23. [La fuente no incluye un enunciado completo.]