
Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 29

1. Identifique la figura

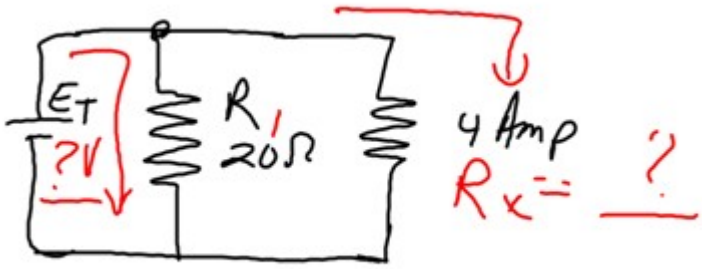

2. Un circuito en paralelo hay una resistencia de 20 ohmios, la segunda resistencia consume 4 ampere, el amperaje total es 10 ampere. ¿ cual es el voltaje de la fuente?



3. Un circuito en paralelo tiene dos resistencias, este consume 4 amperes. Este tiene una resistencia de 20 ohmios, y la otra consume 2 amperes, ¿cuál es el voltaje de la fuente?

4. Identifica



5. Identifica las figuras mostradas.



6. Identifica las figuras mostradas.




7. Identifica las figuras mostradas.




8. Identifica las figuras mostradas.



9. Identifica las figuras mostradas.

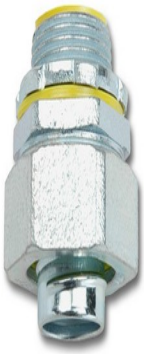

10. Identifica las figuras mostradas.

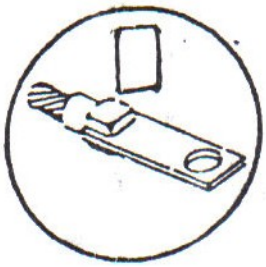

11. Identifica las figuras mostradas.



12. Identifica las figuras mostradas.



13. Identifica las figuras mostradas.



14. ¿Ley 131 cuando se creo?

a. _____

15.Enmienda a la ley 115:

a. _____
b. _____
c. _____

16.¿Cuál es la ley que creó la clase de ayudante?

a. _____


17.¿Por cuantos miembros se compone la junta de Peritos Electricistas?

a. _____

18. Identifica las figuras mostradas.



19. Identifica las figuras mostradas.

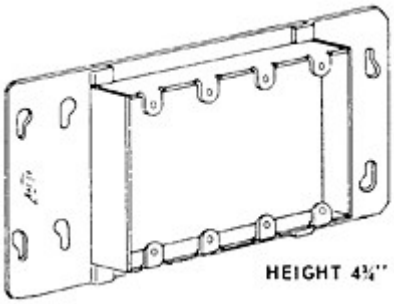

20. Identifica las figuras mostradas.



21. [La fuente no incluye un enunciado completo.]


22. Identifica las figuras mostradas.




23. Identifica las figuras mostradas.



24. Identifica las figuras mostradas.

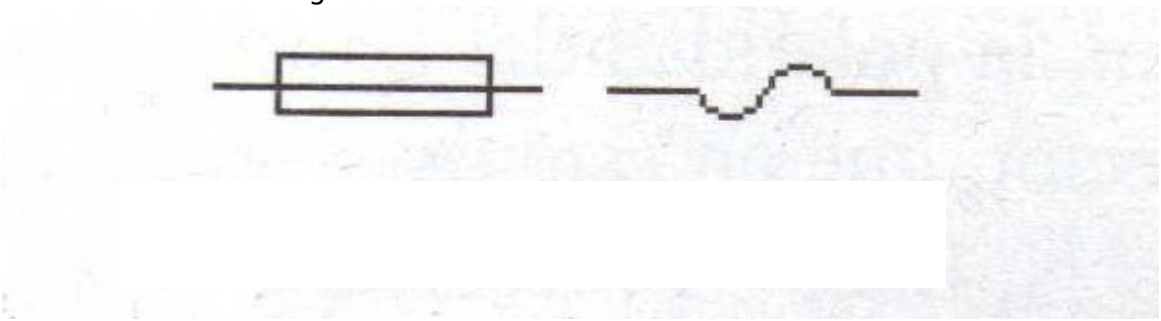

25. Identifica las figuras mostradas.

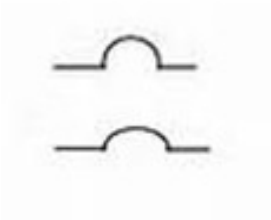

26. Identifica las figuras mostradas.






27. Identifica las figuras mostradas.



28. Identifica las figuras mostradas.



29. Identifica las figuras mostradas.

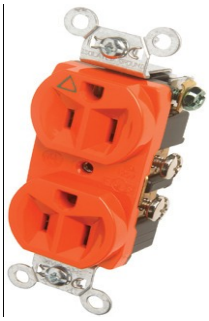

30. [La fuente no incluye un enunciado completo.]

31. Identifica las figuras mostradas.



32. Identifica



33. Identifica



34. Identifica



35. Identifica



36. Identifica las figuras mostradas.



37.¿Qué significa C.S.A?


38.La siguiente figura es:



39.La siguiente figura es:



40. Identifica las figuras mostradas.

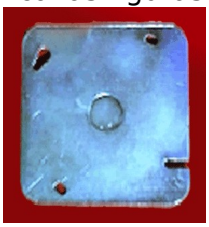

41. Identifica las figuras mostradas.



42. Identifica las figuras mostradas.



Figura 1A

43. Identifica las figuras mostradas.



_____

44. Identifica las figuras mostradas.




45.Los ciclos por segundos en PR :

_____

46.Que tipo de circuito es el muñeco

47. Identifica las figuras mostradas.



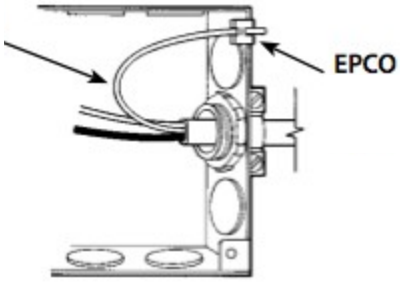


48. ¿Cuantos ampere tiene el neutral?

---

49. Explica cómo interactúan los polos magnéticos iguales y opuestos.

50.Distancia entre luminarias

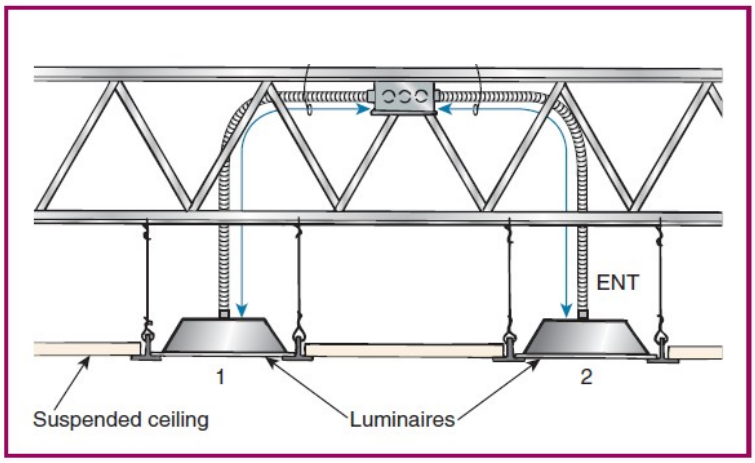

51.Peso de máximo que resiste una caja techo

52.Peso de minimo que resiste una caja pared

Cuanto es el % de ajuste si se pasa mas de 10 cables por un conducto / cuanto es el % de ajuste.


En donde no se usa el cable UF

Cable FMT tamaño máximo

u4. Identifica las figuras mostradas.


sdamatang2005

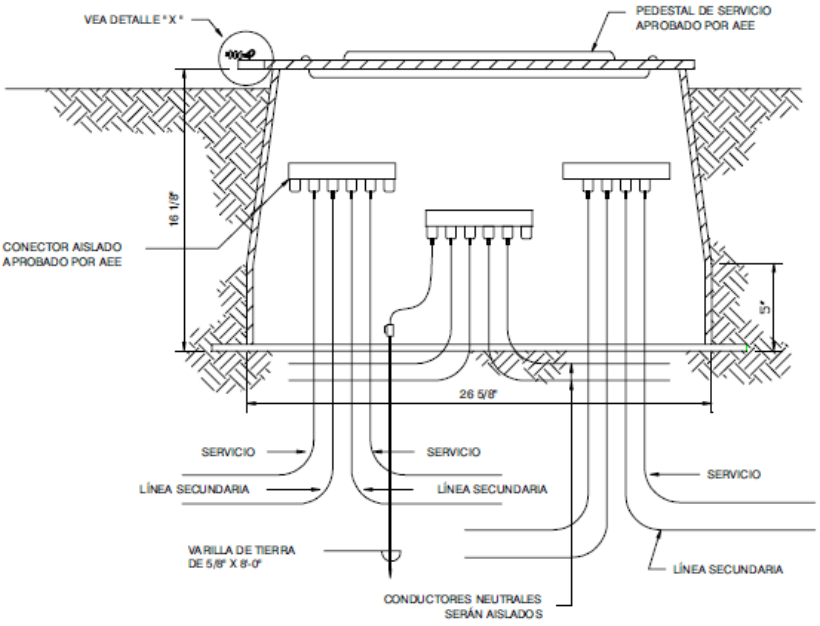


VEA DETALLE "X"
PEDESTAL DE SERVICIO
APROBADO POR AEE
16 1/8"
CONECTOR AISLADO
APROBADO POR AEE
5"
26 5/8"
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
LÍNEA SECUNDARIA
LÍNEA SECUNDARIA
VARILLA DE TIERRA
DE 5/8" X 8'-0"
LÍNEA SECUNDARIA
CONDUCTORES NEUTRALES
SERÁN AISLADOS













