Examen # 31A

1. La siguiente ilustración es:



2. La siguiente figura es:





3. La siguiente figura es





4. La siguiente figura







5. La siguiente figura





6. La siguiente figura






7. La siguiente figura







8. La siguiente figura

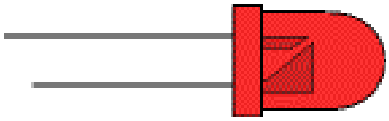



9. La siguiente figura





10. La siguiente figura






11. La siguiente figura





12. La siguiente figura

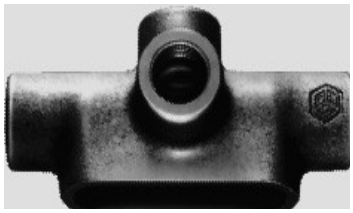



13. La siguiente figura







14. La siguiente figura





15. La siguiente figura





16. La siguiente figura





17. La siguiente figura








18. La siguiente figura



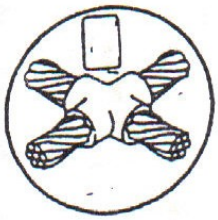

19. El largo de la toma no deberá exceder de ____ pies desde el poste al soporte “Wire Holder” de edificio.

20. El largo de la toma no deberá exceder de ____ pies desde el poste al soporte “Wire Holder” de el pedestar.

21. La ley creada para proteger a los trabajadores y otras personas contra riesgos originados por generadores eléctricos y así prevenir la energización en forma inversa de líneas eléctricas es:

22. Enmiendas Incluidas hasta el 2 de julio de 2009.

23. Ley de Ohm

24. Ley de Potencia

25. Buscar Ohmios

26. Que educación debería tener una persona para la licencia de aprendiz antes de que se aprovara la ley 86 del 6 de noviembre del 1992 que enmienda la ley 115.
    a. 6to grado
    b. 9no grado
    c. 4to año
    d. Leer y escribir

27. ¿Cómo se identifica la ubicación de los conductores de servicio subterráneo?

28. ¿Qué separación y protección se requieren al atravesar elementos de madera?

29. ¿Quiénes fueron los primeros en estudiar la electricidad, según la fuente?

30. Edad mínima para la licencia de Aprendizaje

31. Aprendiz

32. URD 27

33. Edad mínima para la licencia de Perito Electricista


34. Ayudante

35. MIL

36. Reiset de 4 gangas

37. Interruptor Rojo Sencillo cuantos amperes es?

38. Identifica las figuras mostradas.

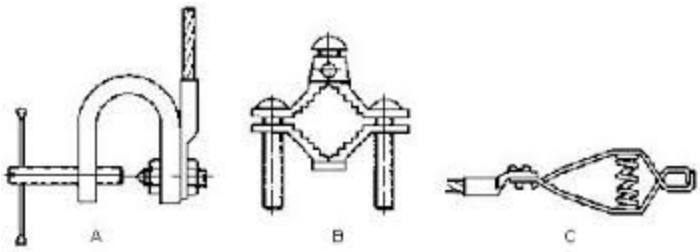

39. Describe el contenido de la tabla 310.4(A) citada en la fuente.

40. Cuantos voltios aguanta el conductor para un calentador?

41. Describe los usos permitidos y no permitidos de la tubería FMT.

42. Largo permitido en el conductor corrugado.

43. Describe la instalación de la tubería ENT.

44. Caja octagonal con muchos boquetes

45. Quien hizo las primeras investigaciones sobre la atmosfera, Benjamin Franklin

46. Pregunta de resistencias en Ampere, con el amperaje?

47. Receptaculo IG

48. Simbolo de reseptaculo

49. Intensidad lumínica como se mide – Pie Bujia (Lumen / Pies cuadrados (ft^2)

50. Maximo del IMC

51. 340.12 – Usos no permitidos

52. ENT – 362 – Para que se utiliza

53. LFNC –

54. La siguiente figura



55. Para la bombilla de mercurio

56. Cual es la resistencia de una estufa que la corriente es de 50 Ampere y tiene un voltaje de 240 Votios?

57. Tenemos un circuito en serie que tiene tres cargas de 20 Watts, 30 Watts y 50 Watts con un amperaje de 50, Busca la resistencia de la de 20 Watts.


58. Años como Perito Electricista para pertenecer a la Junta Examinar de Peritos

59. Realizar problemas vervales de Amperaje, Voltaje y Resistencias.


60. Identifica la siguiente figura



61. Identifica la siguiente figura

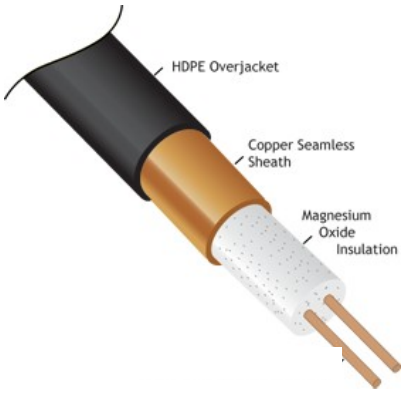

62. Identifica la siguiente figura

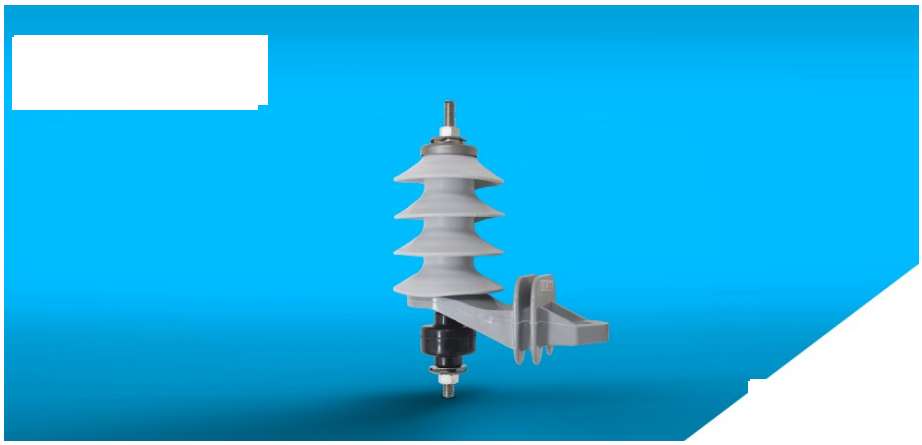

63. Curva EMT

64. ¿Qué quórum indica la fuente para reunir a la Junta de Peritos?

65. Identifica la siguiente figura





66. Identifica la siguiente figura





67. Identifica la siguiente figura



68. Identifica la siguiente figura




69. Identifica la siguiente figura



70. Identifica la siguiente figura




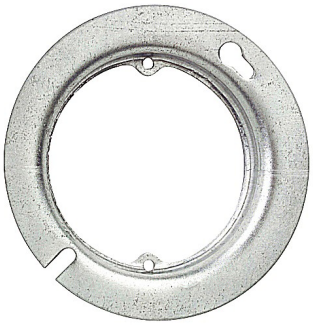

71. Identifica la siguiente figura



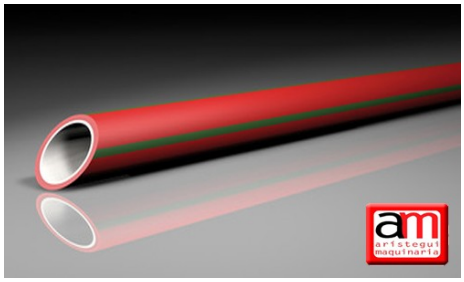72. ¿Para qué se utiliza la tubería de color rojo?







73. Que significa las letras LS en un cable.

74. Que tipo de Conducto es el LFNC

75. Identifica



76. Electrodo de tierra

77. Dispositivo electrico que se usa para protección del equipo:

78. Identifica el símbolo mostrado.



79. Identificar el símbolo



80. Explica cómo interactúan los polos magnéticos iguales y opuestos.

81. Un circuito con una fuente de voltaje 480 Voltios que tiene conectado 3 resistencia cada una consume 12 ampere, que resistencia tiene el circuito?

82. Cuál será la potencia?

83. Ckto en paralelo y preguntaron que corriente pasa por la resistencia mayor del Ckto, Voltaje 60 V, Resistencias 10,15 y20 ohmios.

