Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 5

01- Tres resistencias de diferentes valores están conectadas en serie a una fuente de 250 voltios. Los valores en dos de las resistencias son 75 voltios en cada una de ellas. ¿Cuál sería el voltaje en la tercera resistencia?

02- Cada miembro de la J.E.P.E recibirá hasta un máximo de _____ dólares hasta _____ reuniones por año.

03- Cualquier persona que violare las disposiciones de la ley 115 incurrirá en violación _____

a- delito grave b- delito menos grave c- no hay delito

04- Los tomacorrientes que no son aprobados por la C.S.A son los siguientes:


a- NEMA 5 b- NEMA 6 c- NEMA 10 d- NEMA 14


05- Los tomacorrientes que carecen de “ground” son:


a- NEMA 1, 2, 10, 11,18 b- NEMA 1, 10 c- NEMA 10 d- NEMA 1, 2

06- El siguiente símbolo representa a un panel de distribución de alumbrado.

a- _____ 

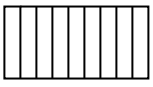b- _____ 

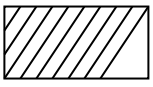c- _____ 

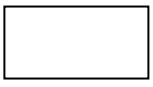d- _____ 

07- La siguiente ilustración pertenece a una caja tipo:



08- La siguiente ilustración representa a:



09- La siguiente ilustración representa a un:



10- En un circuito de tres resistencias en paralelo una de 240Ω, 80Ω, 60Ω, tendrá una resistencia total de:

11- Calcule la resistencia de unas tenazas de cabello que consumen 10 amperes a 100 voltios.


12- La relación entre resistencia, corriente y voltaje esta definida como:

a- La ley 115
b- La ley de ohmios
c- La Ley de Watts
d- Ley de Kirchoff

13- La Junta Examinadora de Peritos Electricistas (J.E.P.E.) esta adscrita a:

a- Estado de Defensa
b- Estado Libre Asociado
c- Estado Departamental de Licencias
d- Departamento de Estado

14- El siguiente símbolo representa a:

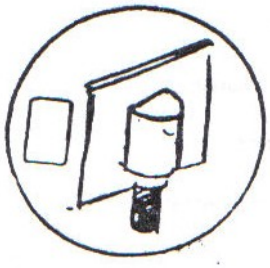

15- Calcule la potencia total del ejercicio anterior número 11.