Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 9

01- La ley que crea la Junta Examinadora de Peritos Electricistas J.E.P.E es la ley:

a. _____

02- Toda persona que aspire a una licencia de Perito Electricista tendrá que cumplir

a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
e. _____
f. _____

03- ¿Cuál de las enmiendas a la ley 115 del 2 de junio de 1976 crea la clase de Ayudante de Perito?

_____

04- ¿Cuándo un aspirante de licencia de Perito Electricista a pasado cualquiera de las dos partes, ¿cuál es el término de expiración?

a. _____

05- La ley creada para proteger a los trabajadores y otras personas contra riesgos originados por generadores eléctricos es ……

a. _____

06- ¿Cuantos amperes fluirá a través de un fusible que protege un circuito de 80Ω en una instalación de 240 voltios?

07- ¿Qué potencia tendrá un motor de 240 voltios a cuatro amperes?

08- La fórmula empleada para calcular la corriente eléctrica es:

09- ¿Cuál es la resistencia en una bombilla de 100 watts cuando se le aplican 120 voltios?

10- La resistencia total en los circuito en paralelo siempre será de un valor:

a. _____

11- El conductor con un grado de 65% de conductividad es el:

a. _____


12- Entre los siguientes materiales, el que tiene como características el estar compuesto de "FENOL" y ser un aislante sintético es:

a. _____

13- Según la ley de ohms en un circuito eléctrico el voltaje será igual a:

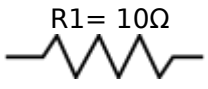_____

14- ¿Cuál es la corriente del circuito que se ilustra a continuación?




100 voltios

R2= 20Ω



15- ¿Cuál es la corriente del circuito que se ilustra a continuación?
En Paralelo.

120 voltios R1= 10Ω R2= 15Ω


16- Según la ley de ohms en un circuito eléctrico el flujo de electrones en amperes será igual a:

a- Al flujo de electrones en amperes por resistencia en ohmios.
b- Al voltaje dividido por la resistencia en ohmios.
c- Al voltaje dividido por el flujo de electrones en amperes.
d- Al flujo de electrones multiplicado por la oposición en ohmios.

17- Según la ley de ohms en un circuito eléctrico la resistencia en ohmios será igual a:

a- Al flujo de electrones en amperes por resistencia en ohmios.
b- Al voltaje dividido por la resistencia en ohmios.
c- Al voltaje dividido por el flujo de electrones en amperes.
d- Al flujo de electrones multiplicado por la oposición en ohmios.

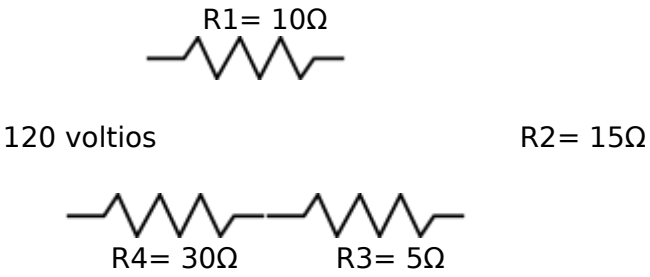18- ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito que se presenta a continuación?





19- ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito que se presenta a continuación?

20- El siguiente dibujo representa a un empalme:

21- El siguiente dibujo representa a un terminal de cable a _____:

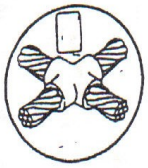22- La siguiente figura representa un empalme:



23- El siguiente dibujo representa a un terminal:

24- ¿Cuál de los siguientes símbolos representa una luz de plafón?

a- b- c- d-

25- ¿Cuál de los siguientes símbolos representa un alimentador primario de tres fases?

a- b- c- d-

26- ¿Cuál de los siguientes símbolos representa un panel de distribución de circuitos?

a- b- c- d-

_____ _____ _____ _____

27- La siguiente ilustración corresponde a:



28. Identifica las figuras mostradas.



29- La siguiente ilustración representa a un “PLUG”:




30- La siguiente ilustración representa una bombilla de lámpara _____.



31- La siguiente ilustración representa un conduleto tipo:



32- La siguiente ilustración representa una caja tipo:



33- La siguiente ilustración representa una caja tipo:



34- Toda persona que aspire a la J.E.P.E  deberá tener como mínimo _____ años como Perito Electricista de Puerto Rico.

35. El cable TFFN según sus siglas significa que es:

a. Termoplástico, estrander resistente al calor, Nilón  NEC 2014, Cap. 4,

b. Termoplástico, resistente al calor, Nilón

c. Un cable termoplástico con cobertura de nilón

d. Se usa para lugares húmedos.