Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 26

01- La ley que crea a la Junta Examinadora de Peritos Electricistas de Puerto Rico es:

a- ley 115 del 22 junio de 1976 b- ley 115 del 2 de julio de 1976
c- ley 115 del 22 julio de 1976 d- ley 115 del 2 de junio de 1976

02-) ¿Cual es la enmienda a la ley 115 del 2 de junio de 1976 que crea la clase de “Ayudante de Perito Electricista”?

a- ley 83 del 1 septiembre de 1990 b- ley 86 del 6 noviembre de 1990
c- ley 83 del 6 noviembre de 1992 d- ley 86 del 6 noviembre de 1992

03-) La ley 115 ha sido enmendada ¿Cuántas veces?

a- 12 veces b-13 veces c- 14 veces d- 15 veces

04-) La ley creada para proteger a los trabajadores y otras personas contra riesgos originados por generadores eléctricos y así prevenir la energización en forma inversa de líneas eléctricas es:

a- ley 83 del 1 septiembre del 1990 b- ley 63 del 1 septiembre del 1990
c- ley 103 del 1 septiembre del 1990 d- ley 203 del 1 septiembre del 1990

05-) La ley 86 del 6 de noviembre del 1992 fue enmendada por la ley _____ para cambiar los requisitos de Ayudante de Perito Electricista.

a- 115 b- 131 c- 231 d- 211

06-) La J.E.P.E esta adscrita a:

a- Estado de Defensa b- Estado Libre Asociado
c- Estado Departamental de Licencias d- Departamento de Estado


07-) El Colegio de Peritos se creo bajo la ley # _____:

a- Ley 115 del 2 de junio de 1976 b- Ley 83 del 1 septiembre del 1990
c- Ley 115 del 2 de junio de 1968 d- Ley 131 del 28 de junio de 1969


08-) ¿Cuantos años de experiencia debe de tener un aspirante a la J.E.P.E?

a- 2años b- 3 años
c- 5 años d- 12 años

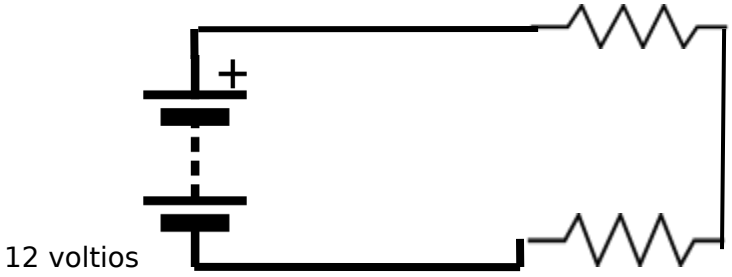09-) Calcule la corriente que se indica en el circuito que se ilustra a continuación.



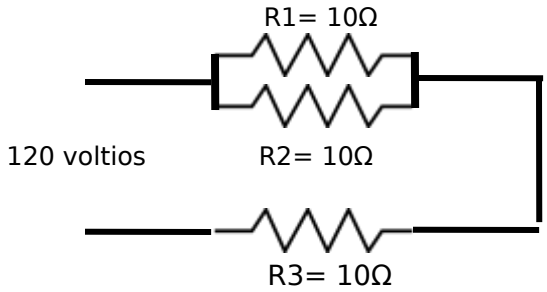
10-) ¿Cuál es la corriente total en el circuito que se muestra a continuación?




a- 4 amperes
b- 10 amperes
c- 8 amperes
d- 3 amperes

11-) Tres resistencias en series (7Ω, 14Ω, 21Ω) se encuentran conectadas en un circuito con dos resistencias 2Ω, 4Ω en paralelo. Calcule la resistencia total.

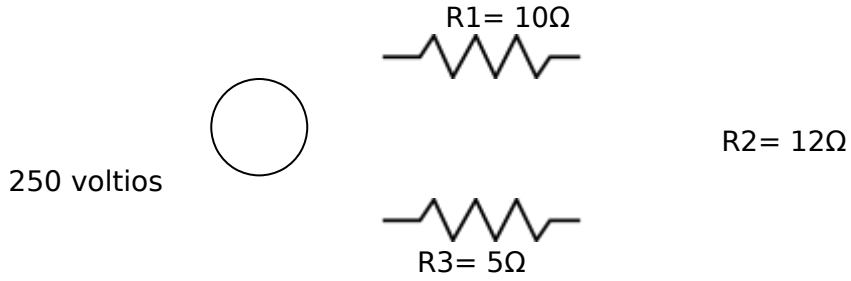12-) Calcule la corriente total del siguiente circuito.




13-) Calcule la R total.

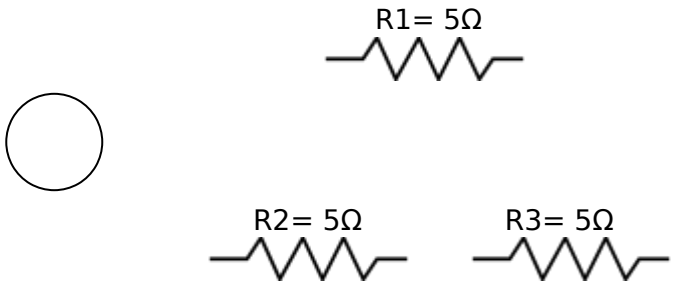


14-) - Según la ley de ohms en un circuito eléctrico el voltaje será igual a:

a- Al flujo de electrones en amperes por resistencia en ohmios.
b- Al voltaje dividido por la resistencia en ohmios.
c- Al voltaje dividido por el flujo de electrones en amperes.
d- Al flujo de electrones multiplicado por la oposición en ohmios.

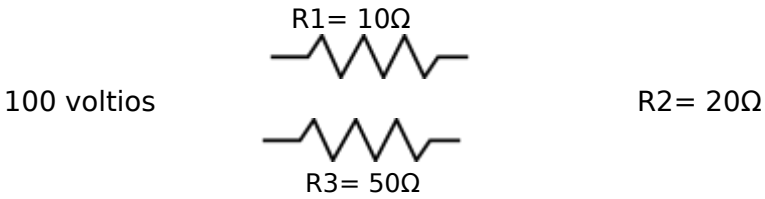15-) ¿Cuál es la corriente del circuito que se ilustra a continuación?



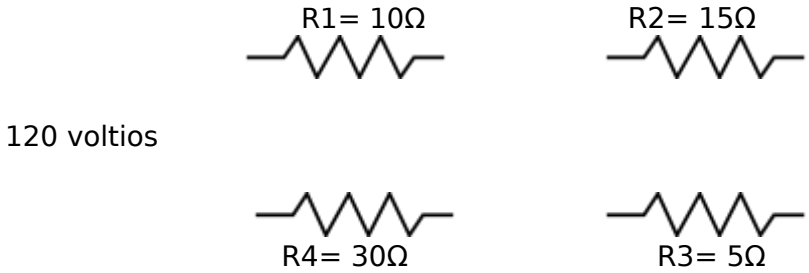16-) ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito que se presenta a continuación?




17-) La siguiente ilustración pertenece a:



a- bushing b- ground bushing c- Type MC d- Type FSSC

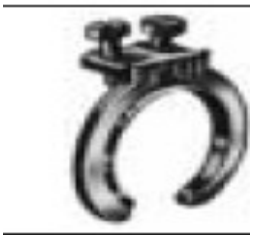18- La siguiente ilustración pertenece a:



a- Thread grounding bushing b- Wedge grounding bushing
b- conector identado d- conector de compresión

19-) La siguiente ilustración representa un conduleto tipo:



20- La siguiente ilustración representa una caja tipo:



21- La siguiente ilustración representa una caja tipo:



22-) La siguiente ilustración pertenece a:



a- Pararrayos aéreos b- Pararrayos Soterrados c- Pararrayos tipo Pad Mounted

23-) La siguiente ilustración es:



Figura 1A


a- conector 90º
b- conector 90º Female
c- conector 90º Female operación sin carga
d- conector 90º Male operación con carga

25-) La siguiente ilustración es un:



a- conector 90º
b- conector 90º Female
c- conector 90º Female operación sin carga
d- conector 90º Male operación con carga

26-) La siguiente figura es:

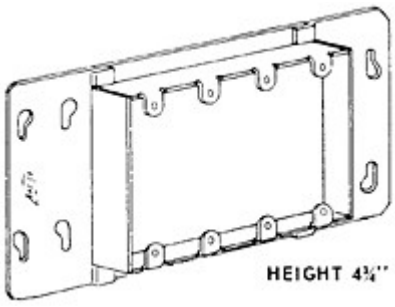

27-) La siguiente figura es:



28-) La siguiente figura es:




29-) -) La siguiente figura es:




30-) La siguiente figura es:



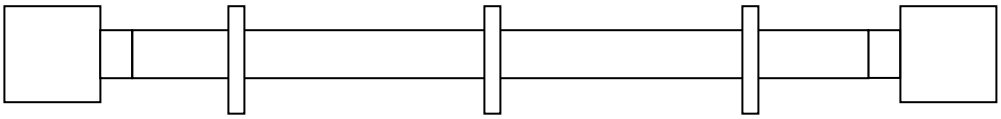31-) Según el NEC artículo 344.30(A) en tubería RMC indica las distancias de soporte de este conducto, mencione en la figura a continuación las distancias



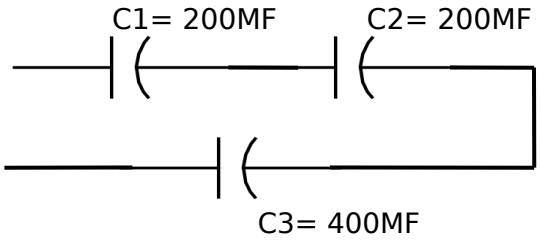32-) Calcule la capacitancia total del siguiente circuito.



33-) La siguiente ilustración representa a:



a- PigTail Splice
b- PigTail Fixture Splice
c- PigTail Western
d- PigTail Tap Splice


34-) La siguiente ilustración pertenece a:



35-) La siguiente ilustración pertenece a:



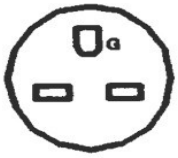36-) La siguiente ilustración pertenece a:




a-) NEMA 6-15-R 250VOLTIOS 3 HILOS 2 POLOS
b-) NEMA 6-20-R 250 VOLTIOS 3 HILOS 2 POLOS
c-) NEMA 6-15-R 250 VOLTIOS 3 POLOS

d-) NEMA 5-15-R 250 VOLTIOS 2 POLOS

37-) El siguiente empalme representa a:



38-) El siguiente símbolo representa a:

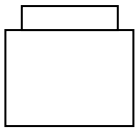

39-) El siguiente dibujo representa a:

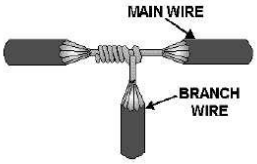
40. Identifica las figuras mostradas.



41-) La siguiente ilustración representa una bombilla de lámpara _____.



42-) La siguiente ilustración pertenece a un empalme:



a- Western Union b- Tap Joint c- Pigtail Splice d- Fixture Splice

43-) La siguiente ilustración pertenece a:



a- Isolate ground b- Hospital grade c- Isolated Ground & Hospital grade

44-) La siguiente ilustración pertenece a:



a- Pararrayos aéreos b- Pararrayos Soterrados c- Pararrayos tipo Pad Mounted

45-) La siguiente figura es:

