Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 29

1. ¿ Cuál es la cantidad mínima de cables que pueden pasar por un conducto?

2. Un horno de 120 voltios tiene una resistencia de 20 ohmios, ¿Cuál es su amperaje?

3. Un horno de 240 voltios tiene una resistencia de 9.34 ohmios, ¿Cuál es su amperaje?

4. De qué color es cable de arranque en una lámpara fluorescente, en el Ballast.

5. Identifica las figuras mostradas.





6. Identifica la imagen







7. En un circuito paralelo hay un amperaje total de18 amperios, dos de ella tienen 6 y 4 ampere, ¿cuál es el amperaje de la tercera resistencia?

8. Identifica la imagen:








9. Identifica la imagen



10. Identifica la imagen



11. Identifica la imagen

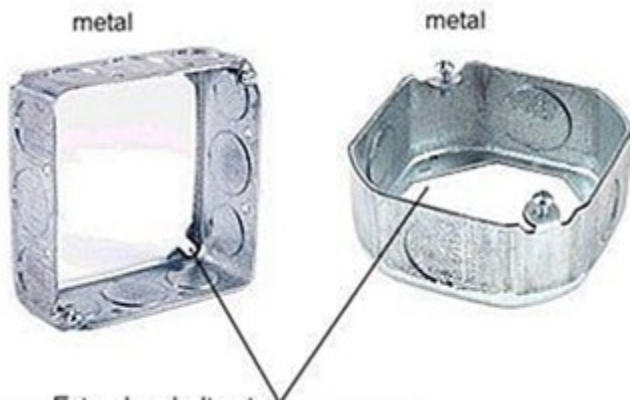


12. Identifica la imagen



13. Identifica la imagen



14. Identifica la imagen

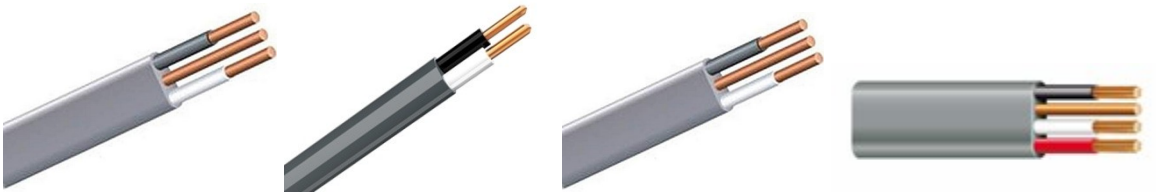

15. [La fuente menciona diez problemas matemáticos sin incluir sus enunciados.]