Examen_35

1. Identifica las figuras mostradas.



2. Identifica las figuras mostradas.



3. Identifica las figuras mostradas.



4. Identifica las figuras mostradas.



5. Identifica las figuras mostradas.







6. Identifica las figuras mostradas.



7. Identifica las figuras mostradas.



8. Origen de la electricidad

9. ¿Qué partículas del átomo se mueven alrededor del núcleo?

10. Distancia de la acometida en la casa (Wire holder o abrazadera) al poste de servicio:

11. Distancia del pedestal de acometida (Wire holder o abrazadera) al poste de servicio:

12. Resistencia del Cobre:

13. Fórmula para corregir el Power Factor:

14. Identifica las figuras mostradas.



15. Identifica las figuras mostradas.



16. Identifica las figuras mostradas.





17. Identifica las figuras mostradas.




18. Identifica las figuras mostradas.




19. Identifica las figuras mostradas.



20. Identifica las figuras mostradas.

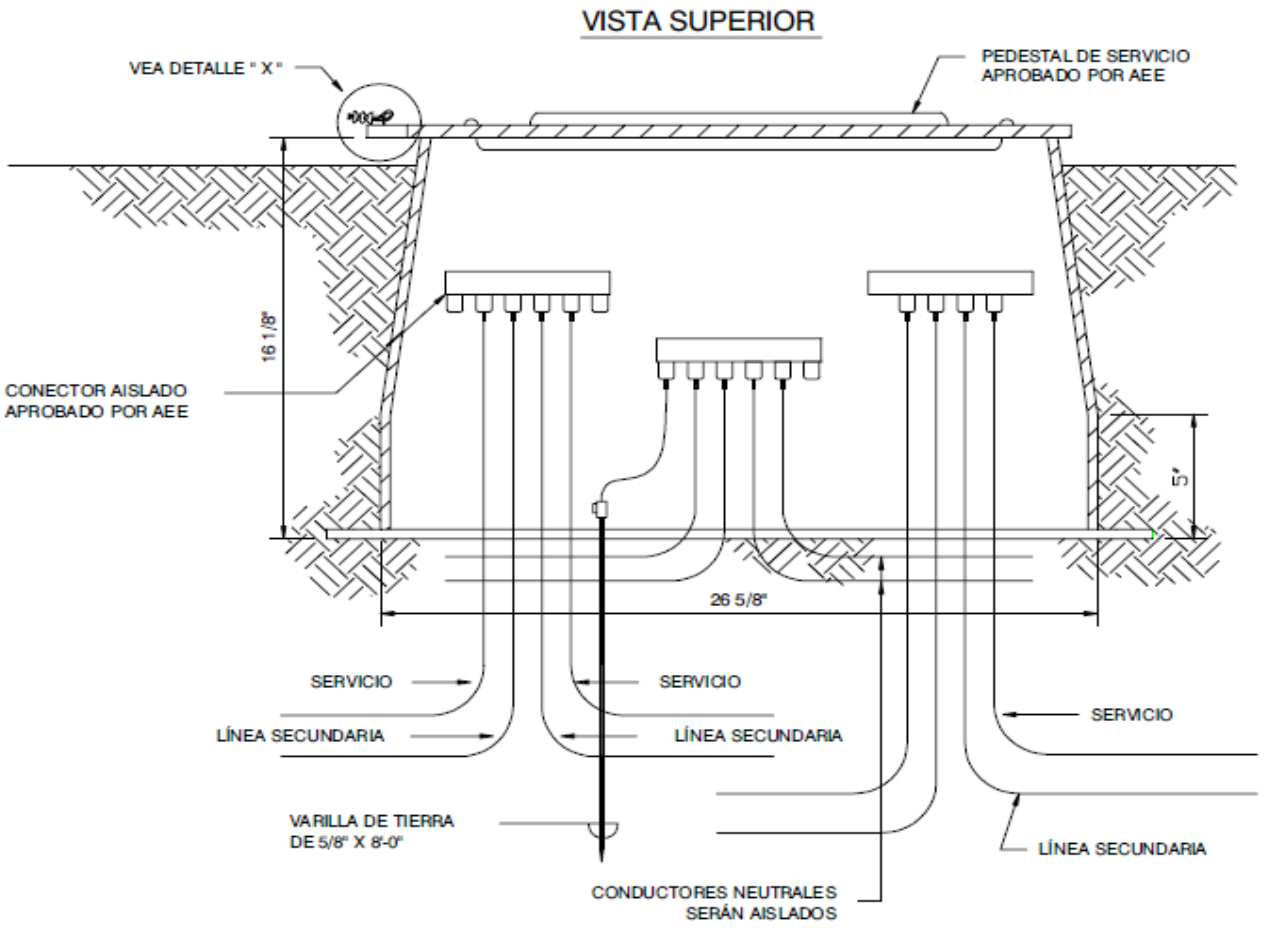

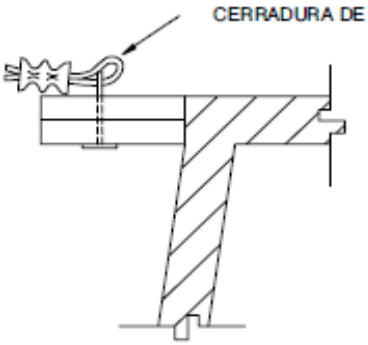

DETALLE " X "

NOTAS:

1 - ESTE PEDESTAL SE USARÁ CUANDO EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES SECUNDARIOS SEA MAYOR DE 4/O AWG.


2 - LOS CONECTORES SERÁN DEL TIPO INDICADO.

3 - LOS CONECTORES DEL NEUTRAL TAMBIÉN SERÁN AISLADOS.

4 - TODOS LOS SERVICIOS SECUNDARIOS SE INSTALARÁN EN CONDUCTOS DE PVC. EL DIÁMETRO DE LOS CONDUCTOS DEPENDERÁ DEL CALIBRE DE LOS CABLES.

21. Identifica las figuras mostradas.

VISTA DE PLANTA

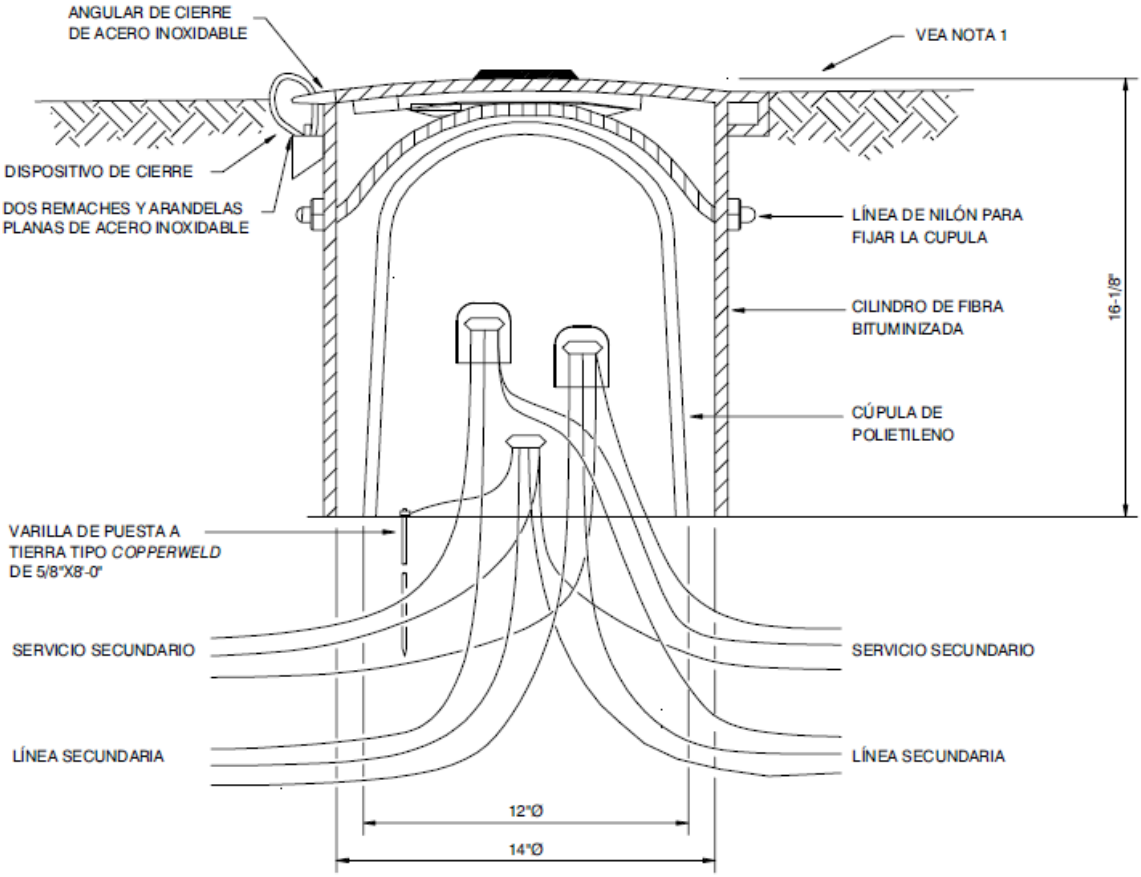

SECCIÓN "A-A"

22. Identifica las figuras mostradas.



23. Identifica las figuras mostradas.



24. Identifica las figuras mostradas.



25. Identifica las figuras mostradas.



26. [La fuente solo enumera un grupo de ejercicios; no incluye sus enunciados.]

27. [La fuente solo enumera un grupo de ejercicios; no incluye sus enunciados.]

28. [La fuente solo enumera un grupo de ejercicios; no incluye sus enunciados.]

29. Describe los circuitos en serie, paralelo y serie-paralelo.

30. ¿Cuál será la potencia en un circuito con un voltaje 120V y dos resistencias de 10 ohmios y 15 ohmios en serie?

31. ¿Cuál será la potencia en un circuito con un voltaje 120V y dos resistencias de 10 ohmios y 15 ohmios en paralelo?

32. Resuelve

