Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 6

01- En un átomo cuál es la partícula que tiene carga positiva.

_____


02- ¿Cuál es la electricidad que el hombre utiliza?

a dinámica
b eléctrica
c motores
d diesel

03- ¿Qué fórmula utilizamos cuando tenemos 10 resistencias de 15Ω cada una en paralelo?

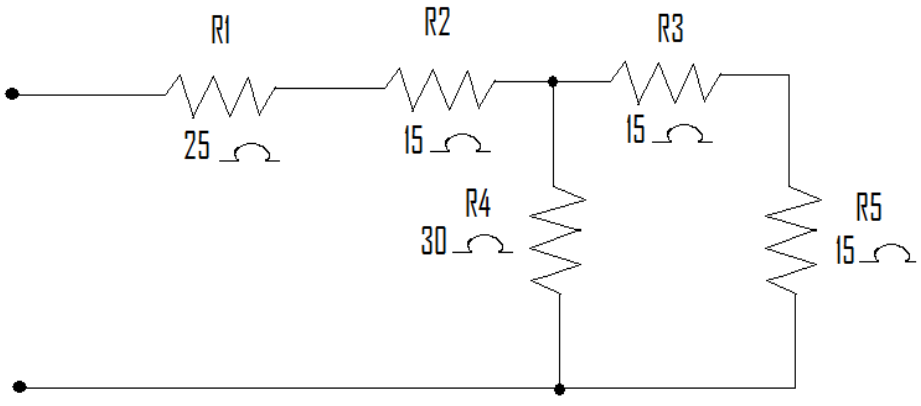_____

04- Calcule la R total en el siguiente ejercicio.



_____

05- Calcule la Corriente total del ejercicio anterior número 4 si estuviese conectado a 220 voltios.

06- Mencione al menos dos requisitos mínimos para obtener o solicitar el examen de Ayudante de Perito Electricista.

a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
e. _____
f. _____
g. _____

07- Tres resistencias en series (7Ω, 14Ω, 21Ω) se encuentran conectadas en un circuito con dos resistencias 2Ω, 4Ω en paralelo. Calcule la resistencia total.

08- En el ejercicio anterior número 7, calcule la corriente total si el circuito estuviese conectado a 120 voltios.

09- El siguiente símbolo representa a:



10- La siguiente figura representa a:







11- la siguiente ilustración representa a:



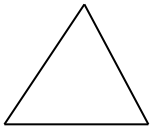12- La siguiente ilustración representa a:



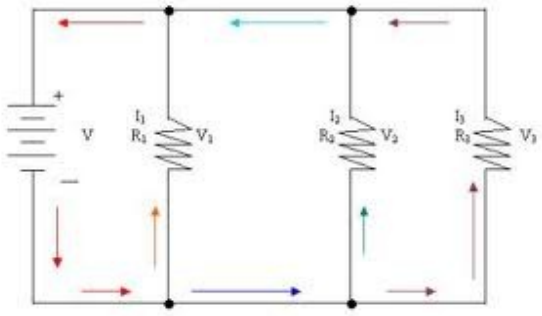13- ¿Cuál es la corriente del circuito que se ilustra a continuación? Si las resistencias tienen los siguientes valores 30Ω, 20 Ω y 15 Ω Voltaje de 100 V.



14- La siguiente ilustración representa a:



15- La siguiente ilustración representa a:



16- La siguiente ilustración representa a:



a NEMA 6-20-R
b NEMA 6-15-R
c NEMA 6-20-P
d NEMA 6-15-P