

Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 2

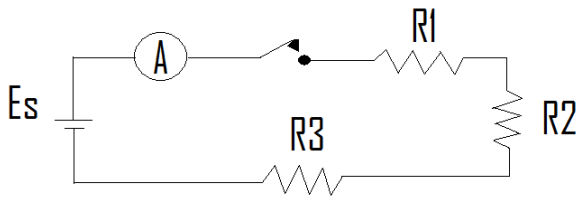01- En la siguiente ilustración identifica el instrumento en el punto A.



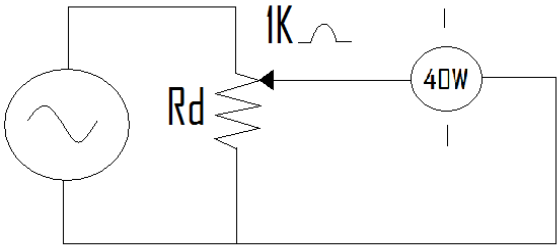02- En la siguiente ilustración el interruptor tipo “dimmer” se encuentra en su posición de resistencia:




03- La siguiente figura puede ser representada por uno de los siguientes símbolos.




a-  b-  c-  d- 

Micro swith

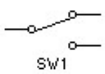


04- El siguiente símbolo representa un:

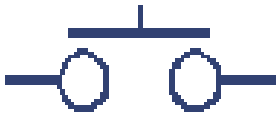


a- interruptor de tiempo N.C
b- interruptor de presión N.C
c- interruptor de flujo N.C
d- interruptor de limite N.O

05- El siguiente símbolo representa un:

a- interruptor de flujo

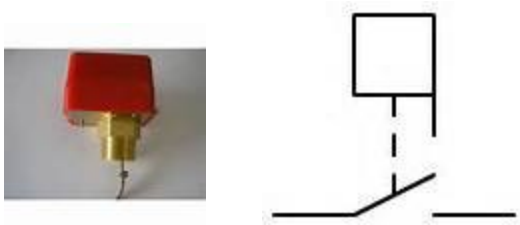


c. interruptor de temperatura

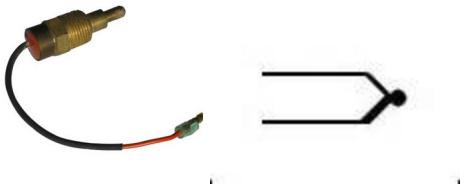


b- interruptor de tiempo



d. interruptor de presión

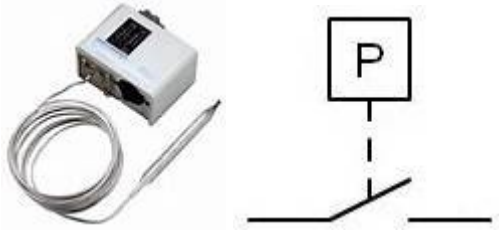


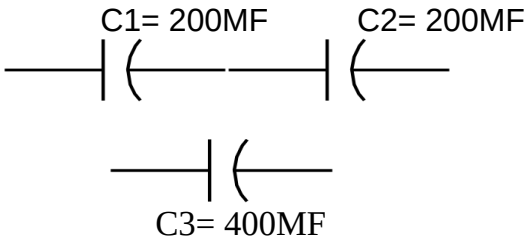06- Calcule la capacitancia total del siguiente circuito.



μF

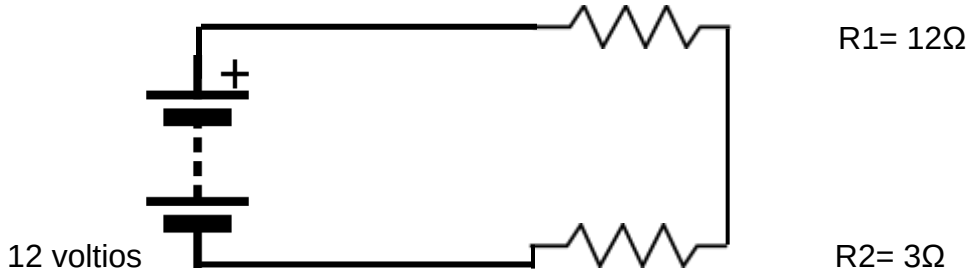07- Calcule la corriente que se indica en el circuito que se ilustra a continuación.



08- ¿Cual es el despejo mínimo en los callejones exclusivamente para peatones?

a- 16.5 pies b- 15.5 pies c- 165 pies 18 pies

09- La tubería a utilizarse a todo lo largo del alimentador tendrá un diámetro mínimo de ___:

a- 2” b- 2.5” c- ½” d- ¾”

10- El largo de una toma soterrada no excederá de _____ pies desde el punto de entrega hasta el contador.

a- 18 pies **b- 150 pies** c- 175 pies d- 10 pies

11- El largo de la toma no deberá exceder de ____ pies desde el poste al soporte “Wire Holder” de edificio.

a- 75 pies b- 75” c- 75 metros d- 18 pies

12. El largo de la toma no deberá exceder de ____ pies desde el poste al soporte “Wire Holder” de el pedestar.

a- 75 pies b- 75” **c- 50 pies** d- 18 pies

13. 

Water Resistence Wheather Resistance