Preguntas para Ayudante de Perito Electricista

Examen # 27

01-) ¿Cuál fue la ley que reglamentaba el Funcionamiento y Manejo de Maquinas Cinematográficas y la Práctica de la Profesión de Electricista y creaba una Junta Examinadora de Operadores de Maquinas Cinematográficas y Peritos Electricistas en Puerto Rico?

Contestación: Ley 13 del 3 de junio de 1923

Fuente de Información: Ley 13 del 3 de junio de 1923

02-) ¿Cuantas enmiendas a sufrido la ley 131 aprobada el 28 de junio de 1969?

Contestación: 8 enmiendas

Fuente de Información: 01-) Ley 122 de 12 junio de 1980
02-) Ley 90 de 6 noviembre de 1992
03-) Ley 217 de 29 de agosto de 2002
04-) Ley 301 de 13 diciembre de 2003
05-) Ley 137 de 1 agosto de 2008
06-) Ley 117 de 13 septiembre de 2007
07-) Ley 118 de 13 septiembre de 2007
08-) Ley 112 de 30 de julio de 2010

03-) Bajo que ley se aumentan las penas a toda persona que realice trabajos de electricidad sin estar debidamente autorizadas por ley.

Contestación: Ley 117 de 13 septiembre de 2007

Fuente de Información: Ley 117 de 13 septiembre de 2007

04-) ¿Cuál es la enmienda que crea la clase de Ayudante de Perito Electricista de Puerto Rico?


Contestación: Ley 86 de 6 de noviembre de 1992

Fuente de Información: Ley 86 de 6 de noviembre de 1992
Exposición de Motivos

05-) ¿Cuantas partes estará constituido el examen de Ayudante de Perito Electricista de Puerto Rico?

Contestación: Ley de ohms, Conocimientos e Identificación de materiales y Conocimiento de las leyes que regulan la profesión.
Fuente de Información: Ley 86 de 6 de noviembre de 1992
Artículo 8

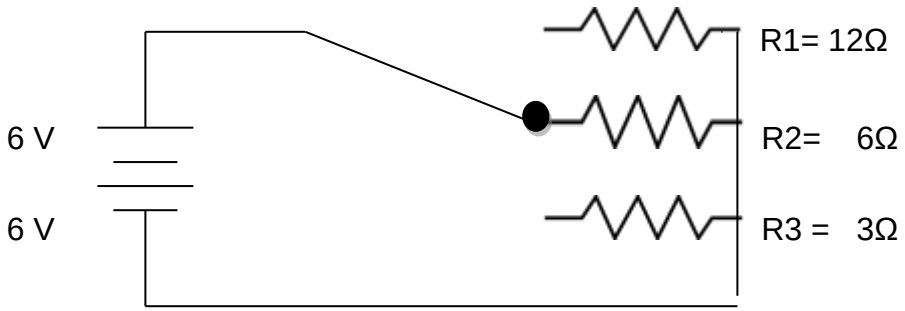
06-) Calcule la corriente que se indica en el circuito que se ilustra a continuación.



Contestación: 2 amperes

Solución del Problema: I = E / R
12 voltios divididos por 6 ohmios es igual a 2 amperes

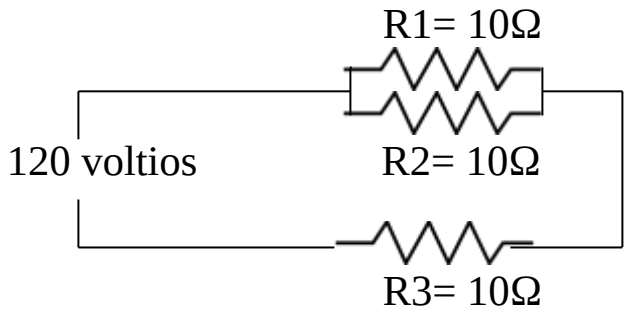07-) ¿Cuál es la corriente total en el circuito que se muestra a continuación?




Rt = 15Ω
Contestación: 8 Ampere

Solución: Circuito Paralelo-Serie

R1 y R2 están en paralelo, estas dos equivalen a una sola resistencia de 5Ω lo cual queda en serie con R3=10Ω, como resultado se suman quedando como total a 15Ω

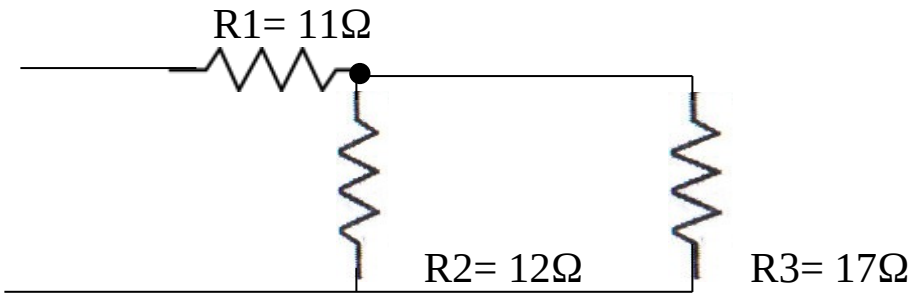08-) En el siguiente ejercicio calcule la Resistencia total:




Contestación: 18.03Ω

Solución: Circuito Serie-Paralelo

R2 y R3 están en paralelo lo cual equivalen a una sola de 7.03Ω como resultado queda en serie con R1=11Ω donde se suman quedando en una resistencia total de 18.03Ω

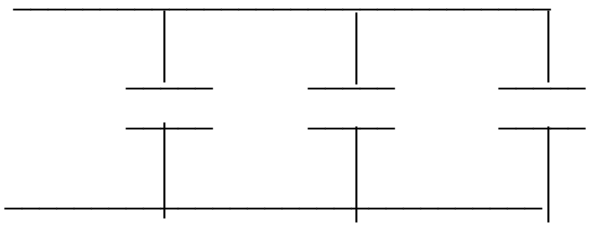09-) Calcule la capacitancia total del circuito que se ilustra a continuación.



C1= 50mF C2= 75mF C3= 25mF


Contestación: 150mF

Solución: Capacitares en paralelo se suman, por lo tanto al sumar todas las capacitancias da como resultado a 150mF

10-) Según la ley de ohms en un circuito eléctrico el voltaje será igual a:

Contestación: Al flujo de electrones en amperes por la resistencia en ohmios.

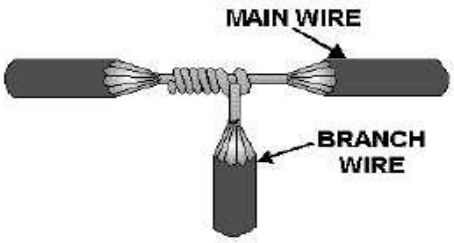11-) La siguiente ilustración pertenece a un empalme:



Contestación: Tap Joint / Tap Joint Splice

12-) El siguiente símbolo representa a:



Contestación: Alimentador Primario Soterrado

13-) El siguiente receptáculo pertenece al NEMA:



Contestación: NEMA 10-50-R 3P, 3W

Fuente de Información: WWW.Stayonline.com

14-) La siguiente ilustración pertenece a:



Contestación: Pararrayos tipo Pad Mounted

15-) La siguiente ilustración es:

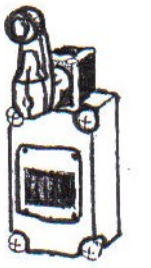


Figura 1A

Contestación: Conector Angular con Interruptor de Carga


Fuente de información: Manual de Patrones Soterrada, página 64, Apéndice - 16

16-) La siguiente figura representa un:



Contestación: Interruptor de Limite

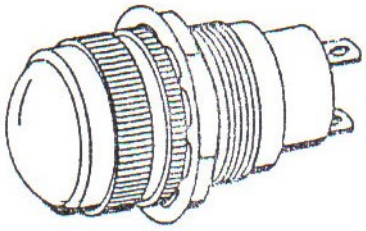
17-) En la siguiente ilustración se nos muestra una luz piloto (Pilot Light).
El tipo de lente utilizado es de tipo:





Contestación: Concavo

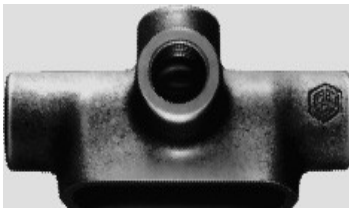18-) La siguiente ilustración pertenece a:




Contestación: Conduleto tipo TA

19-) La siguiente ilustración pertenece a:



Contestación: TB

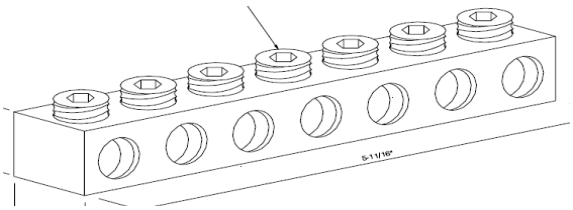
20-) La siguiente ilustración pertenece a:





Contestación: Conector para Utilizarse en pedestal URD-26
Fuente de Información: Manual de Patrones Soterrada, página 75, Apéndice – 26

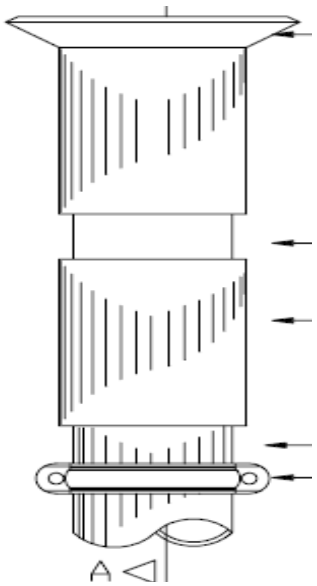
21-) La siguiente ilustración pertenece a:



Contestación: Sellado Tubo Ascendente

Fuente de Información: Manual de Patrones Soterrada, página 6, URD-5

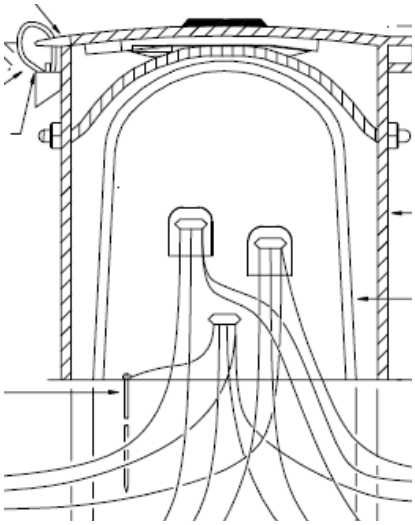22-) La siguiente ilustración pertenece a:



Contestación: Pedestal en forma de Cúpula

Fuente de Información: Manual de Patrones Soterrada, página 28, URD-26

23-)

La siguiente ilustración pertenece a:

La siguiente ilustración pertenece a:
La siguiente ilustración pertenece a:
La siguiente ilustración pertenece a:
La siguiente ilustración pertenece a:
La siguiente ilustración pertenece a:
La siguiente ilustración pertenece a:
La siguiente ilustración pertenece a:
La siguiente ilustración pertenece a: