
Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 7

01- Calcule R total:

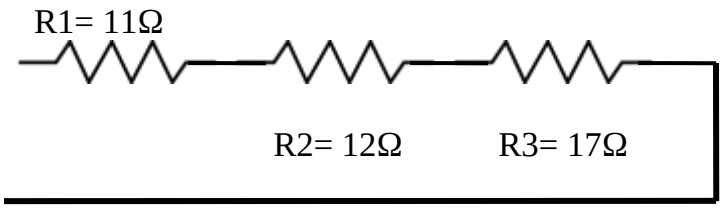


02- En el ejercicio anterior número uno, el circuito se encuentra conectado a una fuente de voltaje de 250 voltios. Calcule corriente total.

$$I = E/R$$

03- En un circuito en paralelo se encuentran tres resistencias una de 100Ω, 200Ω, 50Ω, las tres equivalen a una sola de ____Ω.

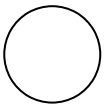04- La siguiente ilustración pertenece a:



05- La siguiente ilustración representa a:



06- El siguiente símbolo representa a:

_____




07- Mencione el orden de conexión de los cables de acuerdo al código de colores.

a- _____ c- _____

b- _____ d- _____

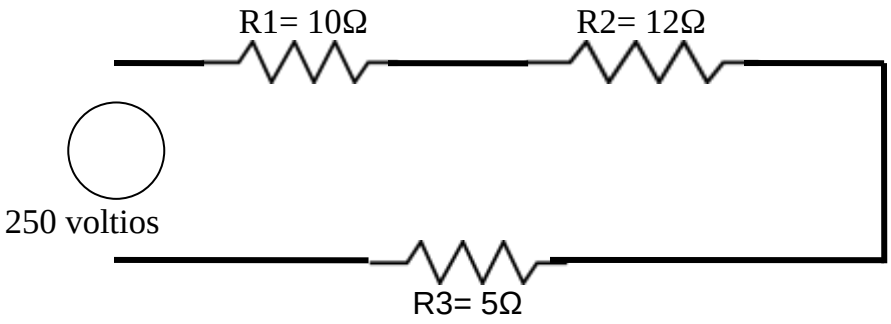08- Calcule la corriente total del siguiente circuito.



09- A que valor en ohmios equivalen 200 resistencias de 5Ω cada una, conectadas en paralelo.


10- Mencione a que N.E.M.A pertenece el siguiente símbolo.




14-50R

11- El siguiente símbolo representa a: 

12- El siguiente símbolo representa a: 

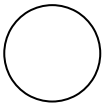13- El siguiente símbolo representa a: 

14- Calcule la R total.

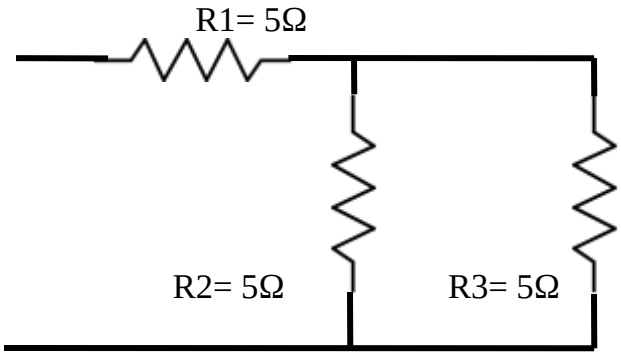

15- Mencione una ventaja del sistema 240 voltios sobre el sistema 120 voltios.

a- _____

16- La siguiente ilustración pertenece a:



17- La siguiente figura pertenece a:



18- ¿Cuál fue la ley que creo al Colegio de Peritos en Puerto Rico?

_____

19- ¿Cuál fue la ley que creo a la Junta Examinadora Peritos Electricistas (J.E.P.E)?

_____

20- Mencione en sus propias palabras cual fue el motivo de crear la ley 83 del 1 septiembre del 1990.

_____

21- La siguiente ilustración pertenece a:




22- ¿Cuál es el motivo o propósito de incluir un alambre o cable de color verde por un conducto eléctrico?

23- ¿Cuál es el conductor que contiene aproximadamente un 65% de conductividad?


24- ¿Qué efecto se produce en un motor cuando esta conectado a una fuente de energía de 125 voltios a 8 amperes?

a- termal
b- electromagnético, termal
c- termal, químico
d- electromagnético, termal, químico


25- Calcule la corriente total.

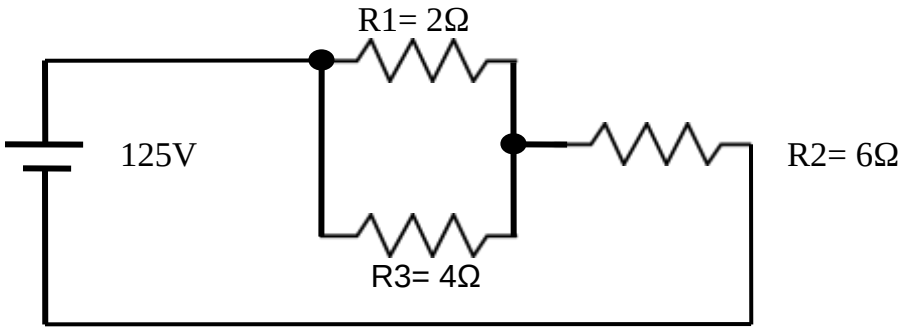


26- El siguiente símbolo representa a:

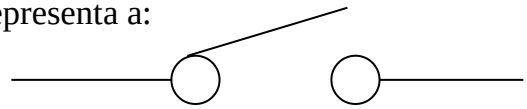

27- El siguiente símbolo representa a:

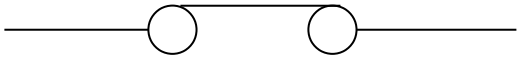

28- El siguiente símbolo representa a:

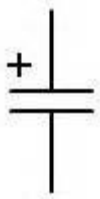

29- ¿A pesar de que los siguientes conductores son muy buenos en conductividad como lo son el cobre, oro y plata, ¿cuál otro es muy buen conductor?

30- Alumbrado publico de un poste octagonal